

ZADANIE OTÁZOK PRE OPAKOVANIE Z HWW I.ROČNÍK

1. PODĽA ČOHO POZNÁME HODNOTU ODPORU NA REZISTORE ?
2. V AKÝCH ZÁKLADNÝCH JEDNOTKÁCH SA UDÁVA KAPACITA KONDENZÁTORA ?
3. AKO SA NAZÝVAJÚ CIEVKY TRANSFORMÁTORA ?
4. NAKRESLITE SCHÉMATICKÚ ZNAČKU CIEVKY ?
5. UVEDTE AKO ROZDEĽUJEME LÁTKY PODĽA VODIVOSTI ?
6. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI VLASTNOU A NEVLASTNOU VODIVOSŤOU POLOVODIČOV ?
7. NAKRESLITE SCHÉMATICKÚ ZNAČKU USMERŇOVACEJ DIÓDY ?
8. VYMENUJTE DRUHY DIÓD ?
9. NAKRESLITE SCHÉMU ZAPOJENIA DVOJCESTNÉHO MOSTÍKOVÉHO USMERŇOVAČA ?
10. VYMENUJTE FUNKČNÉ ČASTI NAPÁJACIEHO ZDROJA ?
11. UVEDTE KOĽKOVRSŤOVÝ JE TRANZISTOR ?
12. CHARAKTERIZUJTE INTEGROVANÝ OBVOD ?
13. UVEDTE PRÍKLADY POUŽITIA INTEGROVANÝCH OBVODOV ?
14. VYSVETLITE POJEM DPS(PCB) ?
15. VYMENUJTE DRUHY ČÍSELNÝCH SÚSTAV POUŽÍVANÝCH V POČÍTAČOCH ?
16. VYMENUJTE ZÁKLADNÉ LOGICKÉ FUNKCIE ?
17. VYMENUJTE PRÍKLADY NA KLO (KOMBINAČNÉ LOGICKÉ OBVODY) ?
18. UVEDTE PRÍKLADY NA SLO (SEKVENČNÝ LOGICKÝ OBVOD) ?
19. UVEDTE ČO TVORÍ OPTICKÝ PRENOSOVÝ SYSTÉM ?
20. NAPÍŠTE VÝHODY OPTICKÝCH PRENOSOVÝCH SYSTÉMOV ?

PRAVIDLÁ HODNOTENIA

Každá správna odpoveď 1 bod, nesprávna 0 bodov.

Počet správnych odpovedí	hodnotenie
20-17	1
16-14	2
13-9	3
8-4	4
3,2,1,0	5
